



Tarefa Aula 5

Vítor Amorim Fróis

NUSP: 12543440

Projetar o controle de um display de 7 segmentos (mostrando em hexadecimal) para entradas (4bits).

Número em Hexa							
a	b	c	d	e	f	g	
0	1	1	1	1	1	1	0
1		1	1				
2	1	1		1	1		1
3	1	1	1	1			1
4		1	1			1	1
5	1		1	1		1	1
6	1		1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1		1	1
A	1	1	1		1	1	1
b			1	1	1	1	1
c	1	0	0	1	1	1	0
d		1	1	1	1		1
E	1			1	1	1	1
F	1				1	1	1

A - D				
A	e0	e1	e2	e3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
A	1	0	1	0
b	1	0	1	1
c	1	1	0	0
d	1	1	0	1
E	1	1	1	0
F	1	1	1	1

e - g				
E	e0	e1	e2	e3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
A	1	0	1	0
b	1	0	1	1
c	1	1	0	0
d	1	1	0	1
E	1	1	1	0
F	1	1	1	1

Expressões para cada LED							
A = e0	a = B'D' + A'C + BC + AD' + A'BD + AB'C'						
B = e1	b = A'B' + B'D' + A'C'D' + A'CD + AC'D						
C = e2	c = A'C' + A'D + C'D + A'B + AB'						
D = e3	d = AC' + A'B'D' + B'CD + BC'D + BCD'						
	e = B'D' + CD' + AC + AB						
	f = C'D' + BD' + AB' + AC + A'BC'						
	g = B'C + CD' + AB' + AD + A'BC'						

B				
B	e0	e1	e2	e3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
A	1	0	1	0
b	1	0	1	1
c	1	1	0	0
d	1	1	0	1
E	1	1	1	0
F	1	1	1	1

F				
F	e0	e1	e2	e3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
A	1	0	1	0
b	1	0	1	1
c	1	1	0	0
d	1	1	0	1
E	1	1	1	0
F	1	1	1	1

D				
D	e0	e1	e2	e3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
A	1	0	1	0
b	1	0	1	1
c	1	1	0	0
d	1	1	0	1
E	1	1	1	0
F	1	1	1	1


C				
C	e0	e1	e2	e3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
A	1	0	1	0
b	1	0	1	1
c	1	1	0	0
d	1	1	0	1
E	1	1	1	0
F	1	1	1	1

G				
G	e0	e1	e2	e3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
A	1	0	1	0
b	1	0	1	1
c	1	1	0	0
d	1	1	0	1
E	1	1	1	0
F	1	1	1	1


Projeto inicial do trabalho

No rascunho podem ser observadas as tabelas verdades para cada segmento do display (a-g), como representado na figura ao lado. Os leds ligados são representados pelo estado 1.

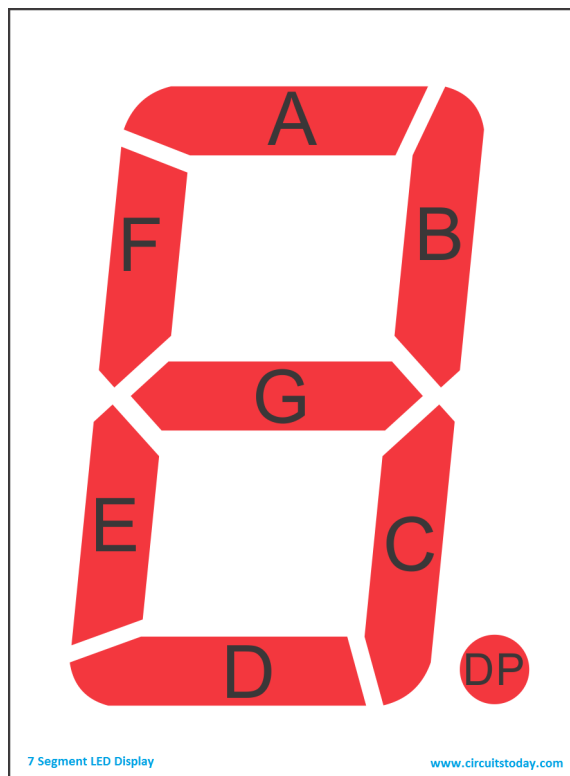
Com esse material pronto basta montar o circuito no Quartus.



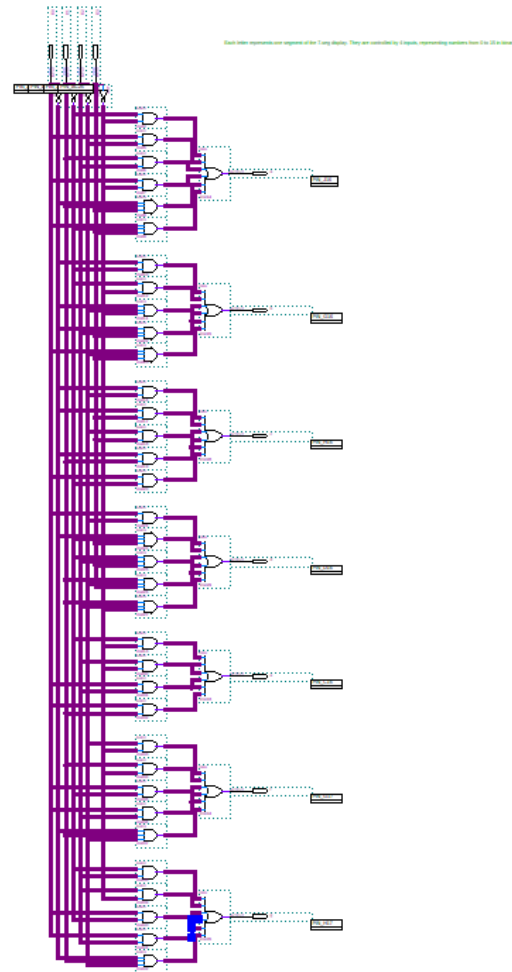
Display de 7 segmentos e alcinha de cada LED.



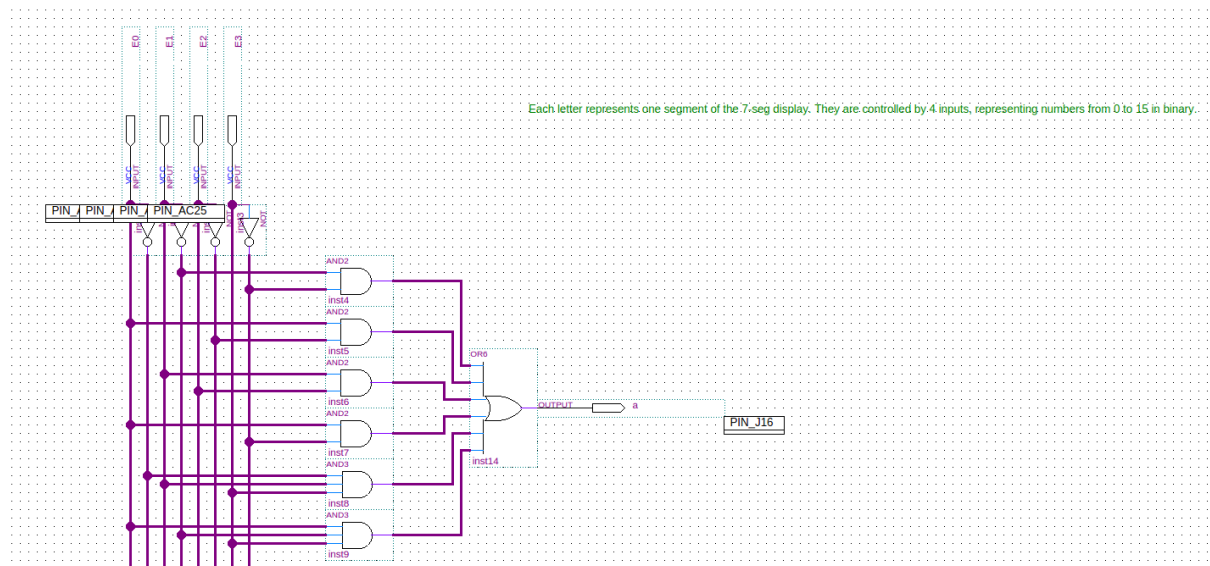
O circuito inteiro. As saídas de a-g estão em ordem alfabética.




Entradas e saída **a**

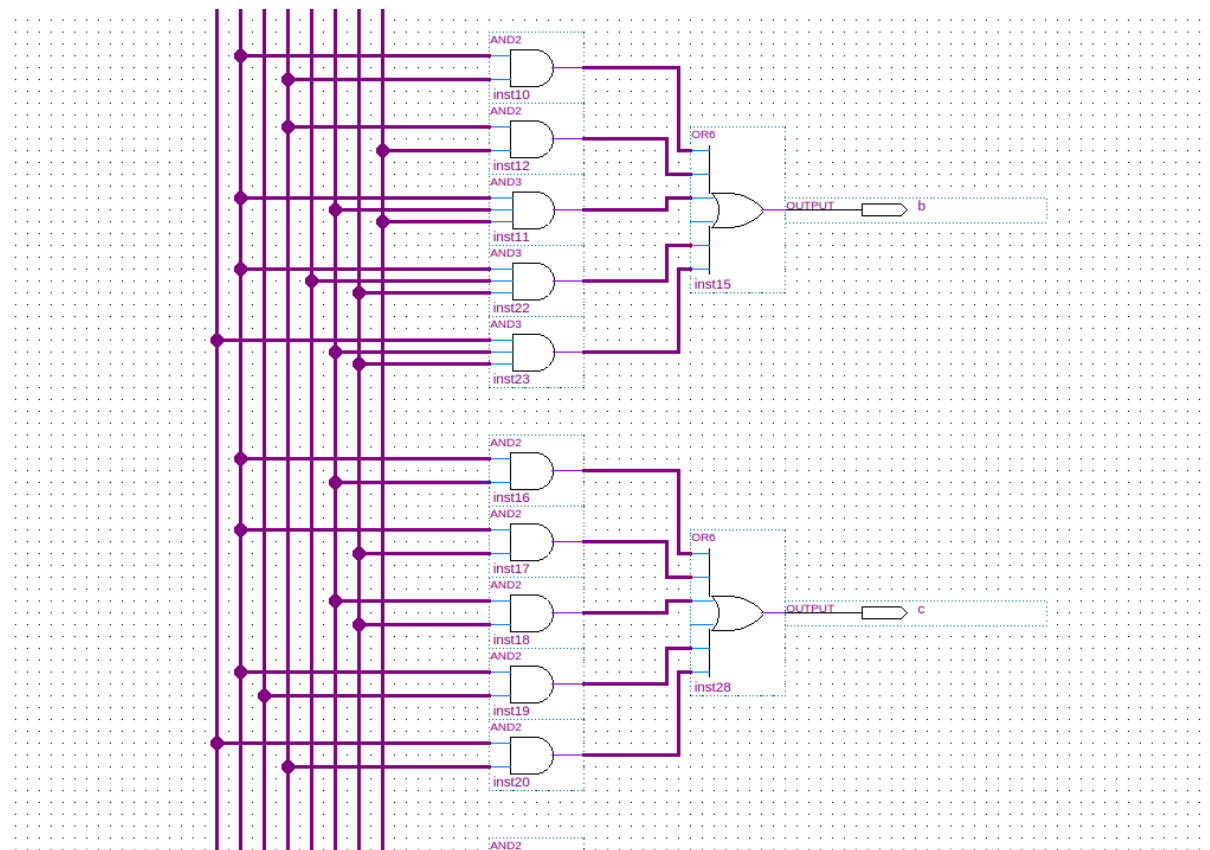

Saídas **b** e **c**

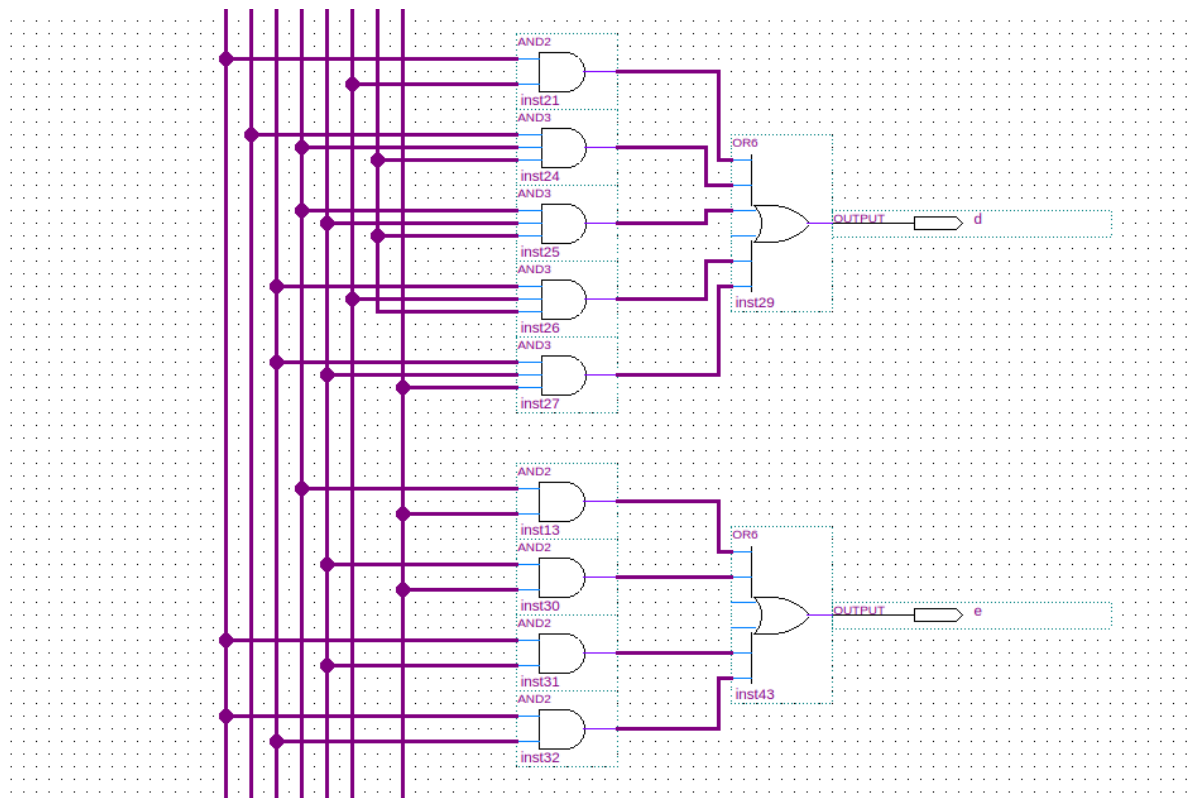

Saídas **d** e **e**

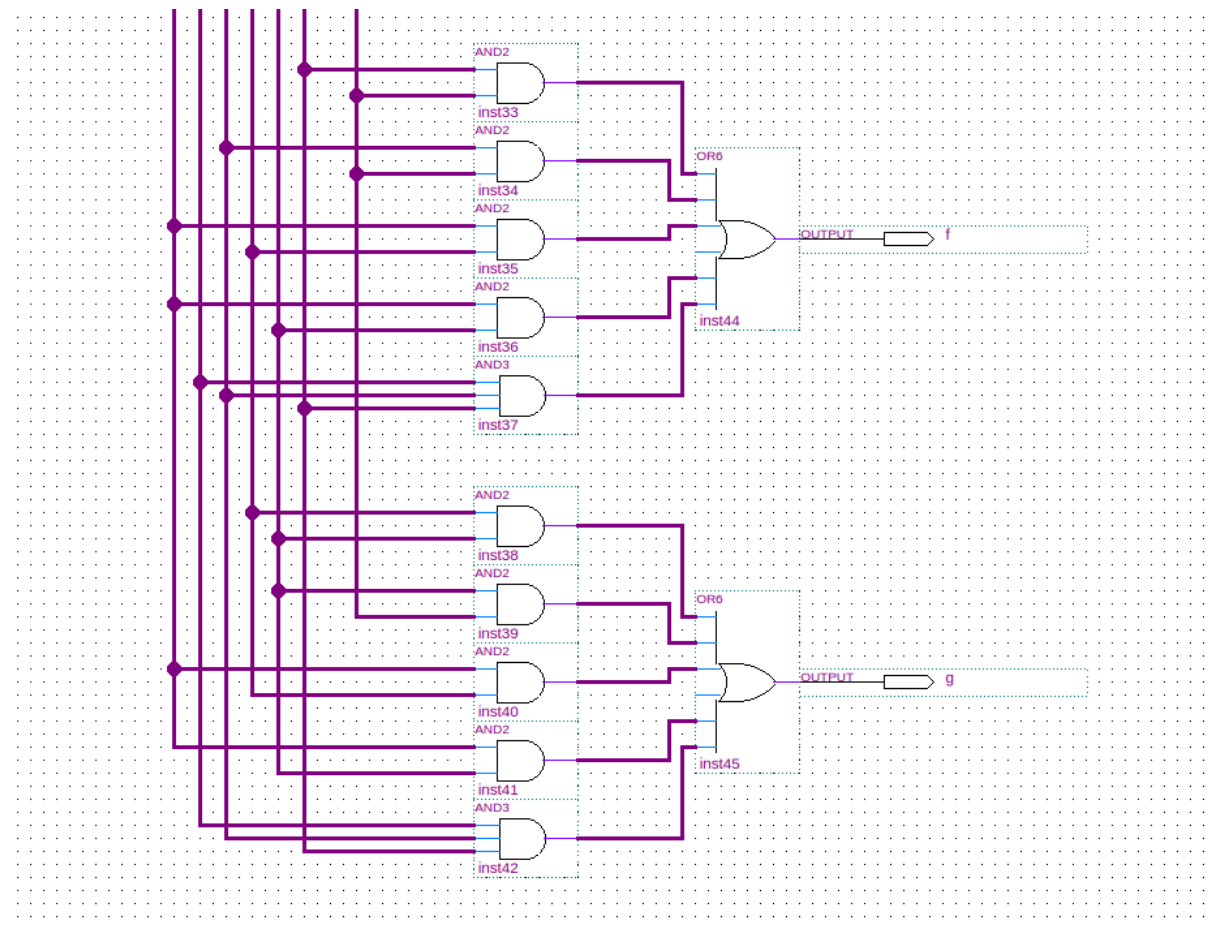


Saídas **f** e **g**

in E0	Location	PIN_AC28	Yes
From	Location	PIN_AC27	Yes
in E2	Location	PIN_AC26	Yes
in E3	Location	PIN_AC25	Yes
out a	Location	PIN_J16	Yes
out b	Location	PIN_G16	Yes
out c	Location	PIN_H16	Yes
out d	Location	PIN_D16	Yes
out e	Location	PIN_C16	Yes
out f	Location	PIN_G17	Yes
out g	Location	PIN_H17	Yes

Pinagem do circuito

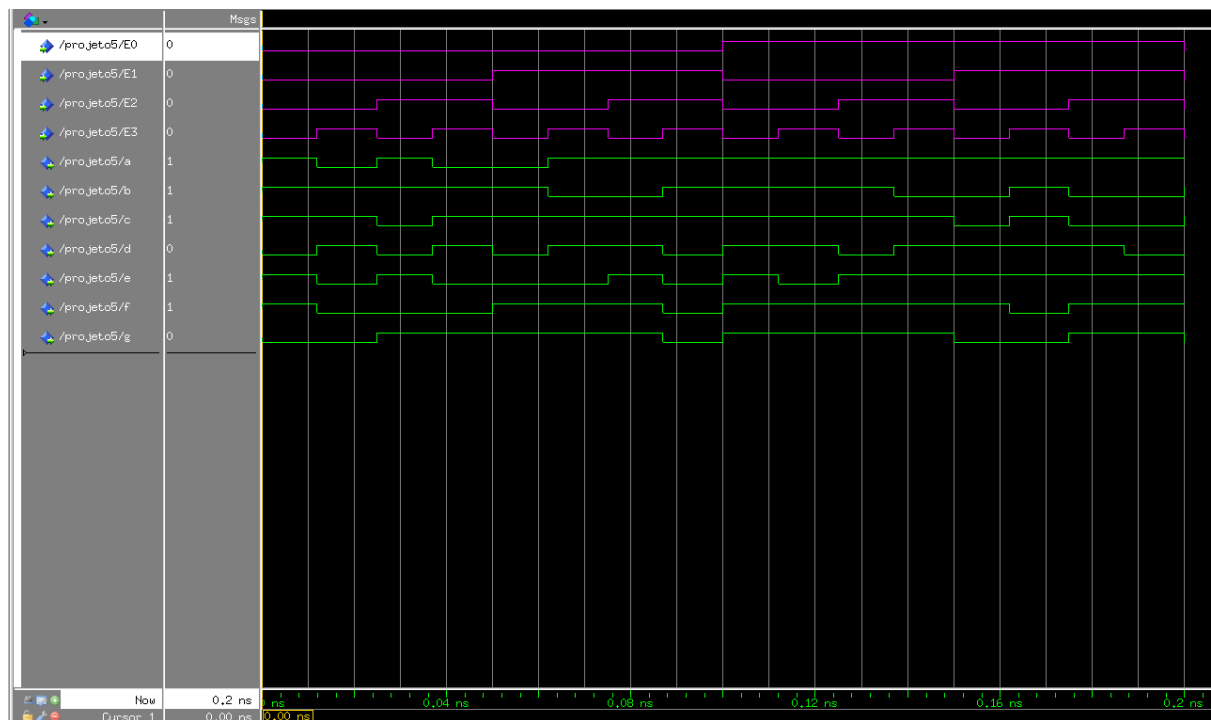Ao simular o circuito no ModelSim, obtém-se as seguintes formas de onda.



Formas de onda

Tais formas de onda batem com os resultados calculados no rascunho. Assim, confirma que o circuito está certo.